BLOQUES A, C Y D · MEDIR ANTES DE CONFIAR

Guía de mediciones y verificaciones

Control de Inserción de Trama · Telar Vamatex C 201 · 7mo Informática B, Instituto Leonardo Murialdo

Esta guía junta en un solo lugar todo lo que hay que medir y comprobar en el sistema, en el orden en que conviene hacerlo. Cada paso confirma algo que el siguiente da por hecho: si uno da distinto, se resuelve antes de seguir.

Está pensada para el estado actual del proyecto: el **Bloque A** (relés y sensado de la botonera) ya está conectado al telar, y el firmware se carga con `NIVEL2_INSTALADO` en `false`. Los **Bloques C y D** (sensor de pasada y relés LCA110) todavía no están instalados: sus secciones se hacen cuando se armen.

Cada fila tiene una casilla ☐ para marcarla, y al final hay una tabla para anotar los valores medidos con su fecha. Los detalles de conexión están en las guías de cada bloque (**Guía de armado del Bloque A**, **Guía de los Bloques C y D** y **Guía de conexión de los relés LCA110**).

1. Antes de empezar

Lo que hace falta

Herramienta	Para qué
Multímetro con continuidad, tensión continua y alterna, y corriente en mA	Todas las mediciones. Las puntas tienen que estar enteras y bien aisladas
Celular o PC con la web abierta y la sesión iniciada	Dar las órdenes y ver el estado del telar
PC con el Arduino IDE y el cable USB de la placa	Ver el monitor serie (115200 baudios) y cambiar la configuración
Cinta de color y marcador	Marcar cables antes de desconectarlos y numerar lectores y bobinas
Destornillador buscapolo	Identificar la fase del cable de 220 V

> **Seguridad.** En el gabinete hay 220 V y el telar es una máquina industrial. Todo lo que se conecta o desconecta se hace con el gabinete desenchufado y el telar apagado de su llave general. Cuando el telar esté en marcha, tiene que haber alguien al lado de la parada de emergencia, y el personal de la fábrica tiene que saber que se está trabajando en la máquina. El multímetro en mA se intercala en un cable, nunca se conecta entre dos puntos: así hace un cortocircuito. El GND del ESP32 nunca se une con nada del lado del telar.

> **Cómo se lee el monitor serie.** Con la placa conectada por USB, en el Arduino IDE: Herramientas → Monitor serie, a 115200 baudios. Ahí aparecen la conexión a la red, cada orden que llega del servidor y cada botón que se aprieta a mano. Si aparece `401`, la `DEVICE_KEY` de `config.h` no coincide con la de Render.

2. Bloque A con el telar apagado

Se puede hacer aunque todo esté conectado: con el telar apagado de su llave general, aunque un relé se cerrara no arranca nada. Solo se enciende el gabinete, que tiene su propia alimentación de 220 V.

2.1 Con el gabinete desenchufado

✓	Qué verificar	Cómo	Tiene que dar	Si da distinto
☐ 1	Que no haya cortocircuito en la alimentación	Multímetro en continuidad entre 5 V y GND del bus	No pita (un pitido corto al principio es normal: se carga el capacitor de 470 µF)	Si pita sin parar, hay un corto: encontrarlo antes de enchufar
☐ 2	Fusible en buen estado	Continuidad entre los dos extremos del portafusible	Pita	Fusible quemado o mal encastrado
☐ 3	Fusible en la fase	Seguir el cable marrón del enchufe (o buscapolo con el cable enchufado, sin tocar nada más)	El fusible corta el marrón	Pasarlo al marrón: en el neutro no protege
☐ 4	Sin cobre a la vista del lado de 220 V	Mirar empalmes y bornes de la fuente	Todo cubierto, sin conectores dupont	Aislar con termocontraíble o bornera antes de enchufar
☐ 5	Aislamiento entre la placa y el telar	Continuidad entre el GND del ESP32 y cada uno de los seis bornes de los botones	No pita en ninguno	Se cruzó el lado del telar con el del ESP32: encontrar dónde antes de seguir
☐ 6	Capacitores bien orientados	Mirar la franja del electrolítico de 470 µF y de los de 22 µF	La pata larga (o el lado sin franja) al +	Darlo vuelta: invertido puede explotar

2.2 Gabinete encendido, telar apagado

✓	Qué verificar	Cómo	Tiene que dar	Si da distinto
☐ 7	Salida de la fuente HLK-5M05	Tensión continua entre +Vo y −Vo (o entre VIN y GND del ESP32)	Entre 4,75 y 5,25 V	Si da 0 V o fuera de rango: desconectar el ESP32 y revisar la fuente
☐ 8	Los 3,3 V del ESP32	Tensión continua entre el pin 3V3 y GND	Entre 3,2 y 3,4 V	Revisar la alimentación de la placa
☐ 9	Polarización de los pines	Tensión continua entre cada GPIO y GND	GPIO 25, 26, 32, 33 y 34 ≈ 3,3 V · GPIO 27 ≈ 0 V (con el telar encendido, 32, 33 y 34 dan 0 V)	Si el 27 da 3,3 V, su resistencia de 10 kΩ está a 3V3 y va a GND

✓	Qué verificar	Cómo	Tiene que dar	Si da distinto
☐ 10	Módulo de 2 canales en reposo	Mirar el LED de IN1 e IN2 sin mandar ninguna orden	Apagados del todo, ni siquiera tenues	Ver la fila siguiente antes de encender el telar
☐ 11	Corriente de reposo de IN1 e IN2 (si el LED se ve tenue o hay dudas)	Tensión IN–GND y VCC–IN. Después, mA en serie entre el GPIO y el IN	IN–GND ≈ 3,3 V · VCC–IN ≈ 1,7 V · menos de 0,1 mA	Más de 0,5 mA: cambiar el módulo, o sacar el jumper JD-VCC y dar 3,3 V a VCC y 5 V a JD-VCC
☐ 12	Módulo de Retroceder en reposo	Mirar su LED	Apagado	Si queda encendido, su resistencia no está a GND
☐ 13	Contactos abiertos en reposo	Continuidad entre NO y COM de cada uno de los tres relés	No pita	El relé quedó cerrado: no encender el telar hasta resolverlo
☐ 14	Arranque seguro	Reiniciar el ESP32 con su botón EN y escuchar	Ningún clic	Revisar la resistencia del canal que hizo clic
☐ 15	Conexión con el servidor	Monitor serie	"Solo Bloque A", "Red conectada" y "Estado inicial … (sin actuar)", sin 401	401: DEVICE_KEY distinta · sin red: revisar WIFI_SSID y WIFI_PASSWORD
☐ 16	La web ve la placa	Mirar el indicador del equipo en el editor	Deja de decir "Sin datos del ESP32"	Revisar TELAR_ID (tiene que ser 8, el telar que muestra la web)

2.3 Órdenes desde la web, con el telar todavía apagado

Así se comprueba que cada orden llega al relé correcto sin que la máquina se mueva. Con el multímetro en continuidad sobre NO y COM del relé que corresponde se escucha un pitido corto en cada orden.

✓	Qué verificar	Cómo	Tiene que dar	Si da distinto
☐ 17	Marcha	Asignar un dibujo y tocar ▶	Un solo clic corto en el relé de Marcha, dentro de los 2,5 s	Ningún clic: revisar GPIO 25 e IN1 · queda pegado: avisar
☐ 18	Pausa	Tocar ⏸	Un clic corto en el relé de Pausa	Revisar GPIO 26 e IN2
☐ 19	Retroceder	Tocar ▶, esperar el clic, y tocar ⏪ y confirmar	Primero un clic en Pausa y unos 2 s después uno en Retroceder	Revisar GPIO 27 y el módulo individual
☐ 20	Ningún relé queda pegado	Después de cada orden, continuidad en NO–COM	No pita	Avisar antes de encender el telar

3. Bloque A con el telar encendido

> **Antes de encender.** Las secciones 2.1 a 2.3 tienen que haber dado bien. Alguien queda al lado de la parada de emergencia mientras se prueba.

✓	Qué verificar	Cómo	Tiene que dar	Si da distinto
☐ 21	Tensión en el botón (ya medida el 19/08/2026: 24 V en alterna)	Tensión alterna en los bornes del par NA de un botón, sin apretar y apretando	Unos 24 V sin apretar y cerca de 0 V al apretar	0 V sin apretar: ese no es el par NA (o es el NC), no conectar. Si da 110 o 220 V, desconectar todo
☐ 22	La botonera sigue andando a mano	Apretar Marcha y Stop en la máquina	La máquina arranca y para como siempre	Revisar que los relés estén en paralelo y no en serie
☐ 23	Sensado de cada botón	Sin tocar nada, GPIO 32, 33 y 34 contra GND. Después apretar Marcha, Pausa y Retroceder a mano, de a uno, al menos medio segundo cada uno	Sin tocar nada, cerca de 0 V. Al soltar cada botón, "Botonera: alguien apretó …" una sola vez, y la web refleja el estado	Avisos solos sin tocar nada: falta el capacitor de 22 µF de ese canal o está invertido · ninguno: toque muy corto, o revisar DB157, PC817 y GPIO
☐ 24	Arranque desde la web	Asignar un dibujo y tocar ▶. Con el telar tejiendo, medir en el gabinete GPIO 32 contra GND	El telar arranca en menos de 2,5 s. Tejiendo, GPIO 32 sigue en 0 V	Revisar el par de Marcha en la botonera · GPIO 32 en 3,3 V tejiendo: avisar (el telar puentea Marcha mientras anda y, al parar solo, se leería como un Marcha)
☐ 25	Parada desde la web	Tocar ⏸	El telar para	Revisar el par de Pausa
☐ 26	El sistema no lee sus propias órdenes	Después de una orden desde la web, mirar el monitor	No aparece "alguien apretó"	Avisar: hay que ajustar IGNORAR_ECO_MS
☐ 27	Sin red, no hace nada	Con el telar parado, apagar el router o el punto de acceso	Ningún relé se mueve; la botonera sigue andando. Al volver la red, el aviso queda en el registro de errores	Avisar antes de usarlo en producción

✓	Qué verificar	Cómo	Tiene que dar	Si da distinto
☐ 28	Cortes de luz del gabinete y del telar	Con el telar parado, desenchufar el gabinete y volver a enchufarlo. Después, con el gabinete encendido, apagar el telar y volver a prenderlo	Ningún clic al arrancar. En el monitor: "Arranque en frío: se avisa al backend" y "Estado inicial ... (sin actuar)". Al prender el telar: "Botonera: 3 canales bajaron juntos ..." y la web no cambia	Revisar el arranque seguro (sección 2.2) · si la web cambia al prender el telar, avisar
☐ 29	Recorrido del cable	Mirar el tendido hasta la botonera	No corre pegado y en paralelo al cable del motor; si lo cruza, en ángulo recto	Separarlo

4. Bloque C, sensor de pasada

Se hace cuando el sensor esté montado. Hasta la sección 4.3, el firmware sigue con NIVEL2_INSTALADO en false.

4.1 Antes de conectar el sensor

✓	Qué verificar	Cómo	Tiene que dar	Si da distinto
☐ 30	Tensión que da el telar para el sensor	Tensión continua en el punto de alimentación, con la máquina en marcha	Entre 12 y 14 V (nunca más de 36 V)	Si da 24 V, R1 pasa a 2,2 kΩ de 1/2 W. Si pasa de 36 V, no conectar
☐ 31	Polaridad de esa alimentación	Punta roja en el cable que va a ser el positivo	Tensión positiva	Si da negativa, los cables están invertidos
☐ 32	El eje gira una vez por pasada (confirmado el 10/09/2026)	Cinta en el eje; contar las vueltas en cinco pasadas, a marcha lenta	Cinco vueltas	Buscar otro eje: con dos vueltas, el conteo sale al doble
☐ 33	Distancia y soporte	Medir entre la cara del sensor y el blanco metálico	Entre 2 y 3 mm, y el soporte no vibra	Ajustar: si vibra, el sensor deja de detectar

4.2 Sensor conectado al canal

Conexión correcta: positivo del telar (el mismo punto del marrón) → R1 → pata 1 del PC817; pata 2 → negro del sensor; azul al negativo del telar. Al gabinete llegan solo el positivo y el negro.

✓	Qué verificar	Cómo	Tiene que dar	Si da distinto
☐ 34	Aislamiento	Telar apagado: continuidad entre el azul (negativo del telar) y el GND del ESP32	No pita	Se unieron los negativos: separarlos. Anula la protección del ESP32
☐ 35	El sensor detecta	Telar encendido y quieto; girar el eje a mano despacio	El LED del sensor enciende cuando pasa el blanco	Acercar el sensor o revisar su alimentación
☐ 36	La señal llega al ESP32	Tensión continua entre GPIO 35 y GND, girando el eje a mano	3,3 V sin detectar y cerca de 0 V cuando pasa el blanco	Siempre 3,3 V: revisar R1, la pata 1 y el negro · siempre 0 V: PC817 al revés o en corto

4.3 Con el firmware contando

> **Recién ahora.** Con el sensor verificado se pone NIVEL2_INSTALADO en true y se vuelve a cargar el mismo programa. Desde ese momento la web deja de estimar las pasadas y muestra las del sensor. Si el sensor deja de dar pulsos durante 3 s con el telar tejiendo, el sistema lo pausa.

✓	Qué verificar	Cómo	Tiene que dar	Si da distinto
☐ 37	El firmware arrancó en el modo correcto	Monitor serie al encender	"Bloques A, C y D" y "Modo normal: los pulsos vienen del sensor"	Revisar NIVEL2_INSTALADO y que MODO_BANCO esté en false
☐ 38	Cuenta una por pasada	Tejer y contar 50 pasadas a mano	El sistema suma 50	De más: rebote o eje equivocado · de menos: distancia o soporte
☐ 39	El retroceso descuenta	Con el telar en pausa, apretar Retroceder	El conteo baja una	Avisar con lo que muestra el monitor
☐ 40	La web usa el sensor	Mirar el editor con el telar tejiendo	Muestra el conteo del sensor, "sin validar"	Revisar que el monitor no muestre errores al reportar

4.4 Validar el conteo en una jornada

1. Anotar el contador mecánico del telar al empezar el turno.
2. Tejer el turno completo con el sistema contando.
3. Anotar el contador mecánico al terminar y comparar la diferencia con el conteo del sistema.
4. Si coinciden (criterio sugerido, a definir con el profesor: menos de 0,1 % de diferencia), tocar **Validar** en la web. Si no, revisar el soporte, la distancia al blanco y el cableado, y repetir.

> **Por qué importa.** Hasta validar el conteo, los metros figuran como estimados (≈). No conviene usar la parada automática por pieza sobre un conteo sin validar.

5. Bloque D, lectores ópticos y relés LCA110

Se hace después del Bloque C, con el conteo funcionando. El detalle de cada conexión está en la Guía de conexión de los relés LCA110.

5.1 Medir un lector óptico

Con el telar encendido pero sin tejer (la cinta se mueve a mano, o se pone un papel delante del lector), sobre un solo lector y sin desconectar nada. Antes, numerar en la máquina los cuatro lectores y sus bobinas.

✓	Qué verificar	Cómo	Tiene que dar	Si da distinto
☐ 41	Alimentación del lector	Tensión continua entre el + y el − de su conector	Menos de 30 V	Elegir la resistencia de protección: 220 Ω 2 W hasta 15 V, 470 Ω 3 W de 15 a 30 V; con más, consultar
☐ 42	Qué hace el agujero	Señal contra el −, con papel tapando y con un agujero frente al lector	Cambia entre dos valores	Si no cambia, ese no es el cable de la señal
☐ 43	El caso de la conexión	Mirar cuál de los dos valores corresponde al agujero	Con agujero la señal va a +V: conexión final, caso 2A	Va a 0 V: variante 2B · si con el lector desconectado hay tensión entre los bornes de señal: caso 1 (paso a paso de los relés)
☐ 44	Corriente con el relé cerrado	Lector desconectado y la 10 kΩ ½ W puesta: mA en serie con la resistencia de protección, en el lugar del relé	Menos de 20 mA	Más de 100 mA: no seguir, consultar

5.2 Un relé en la mesa

✓	Qué verificar	Cómo	Tiene que dar	Si da distinto
☐ 45	El relé conmuta	Ohms entre las patas 4 y 6; después 3,3 V → 330 Ω → pata 1 y la pata 2 a GND	Abierto sin tensión y entre 23 y 35 Ω con tensión	Sigue abierto: relé girado (pata 1) · conduce sin tensión: relé dañado
☐ 46	La salida no tiene polaridad	Repetir con las puntas invertidas	Lo mismo	Relé dañado
☐ 47	Prueba sin red (esp32/pruebas/prueba_rele_lca110)	Cargar el sketch; por el monitor serie mandar `1` y `0` y medir 4–6	Con 1, entre 23 y 35 Ω; con 0, abierto. Con el ciclo de prueba, el LED parpadea 5 veces por segundo durante 5 s y queda apagado 5 s	Revisar el canal del lado del ESP32 (pin 18, 330 Ω, 10 kΩ)

5.3 El lado del ESP32 armado

✓	Qué verificar	Cómo	Tiene que dar	Si da distinto
☐ 48	Resistencias de arranque de los canales	Gabinete desenchufado, sin el ESP32 ni los LCA110 en sus zócalos: ohms entre cada pin 18, 19, 21 y 22 de la tira del ESP32 y GND	Unos 10 kΩ	Abierto: falta la resistencia de 10 kΩ a GND · casi 0: hay un corto
☐ 49	Aislamiento de cada canal	Continuidad entre el GND del ESP32 y las patas 4 y 6 de cada relé	No pita	Hay una unión entre los dos lados: encontrarla
☐ 50	Orden de los canales	Comparar con la tabla de la guía de los LCA110	Pin 18 → bobina 1, 19 → 2, 21 → 3, 22 → 4	Corregir antes de conectar

5.4 El primer canal en la máquina

Con la conexión final armada (el relé en el lugar del lector, con la resistencia de protección y la de 10 kΩ ½ W), MODO_BANCO en false y CANAL_ACTIVO_EN_ALTO en true.

✓	Qué verificar	Cómo	Tiene que dar	Si da distinto
☐ 51	La bobina sigue al dibujo	Dibujo con la columna 1 alternando marcada y vacía; tejer en marcha lenta	La bobina 1 se activa en las pasadas marcadas y no en las vacías	Todo invertido: CANAL_ACTIVO_EN_ALTO al revés · nunca: revisar la conexión
☐ 52	Retroceso	Apretar Retroceder en la botonera	La selección vuelve una pasada atrás	Avisar con lo que muestra el monitor
☐ 53	Con el ESP32 apagado	Desenchufar el gabinete con el telar parado	Las cuatro bobinas en reposo (relé abierto = papel)	Alguna activa: revisar el cableado de ese canal (sección 8 de la guía de los relés)

5.5 Sincronización

✓	Qué verificar	Cómo	Tiene que dar	Si da distinto
☐ 54	Cuánto dura la selección	Con una regla sobre la cinta: diámetro del agujero ÷ distancia entre los centros de dos agujeros seguidos	Un porcentaje (agujeros de 4 mm cada 8 mm dan 50 %)	Dejar PORCENTAJE_SELECCION en 0 (mantenida); ese valor se carga solo si alguna pasada no toma la selección

✓	Qué verificar	Cómo	Tiene que dar	Si da distinto
☐ 55	Prueba de tejido	Tejer un tramo corto con franjas de dos colores y repeticiones distintas	El dibujo sale igual que en la web	Pasadas que no toman la selección: con 0, cargar el porcentaje medido en PORCENTAJE_SELECCION ; si sigue, subir de a 10 (hasta 90) · dibujo corrido una pasada: DESPLAZAMIENTO_FILAS en 1 o −1
☐ 56	Los cuatro canales	Armar los otros tres y tejer un tramo comparado con la misma tela hecha con la cinta	Las dos telas salen iguales	Revisar el canal que difiere con la sección 5.2

6. Registro de valores medidos

Anotar cada valor con la fecha y quién lo midió. Los que ya se conocen figuran como referencia.

Medición	Esperado	Medido	Fecha	Quién
Salida de la fuente HLK-5M05	4,75 a 5,25 V			
3,3 V del ESP32	3,2 a 3,4 V			
Botonera, par NA en reposo	24 V alterna	24 V AC	19/08/2026	
Módulo de 2 canales, corriente de reposo IN1 / IN2	Menos de 0,1 mA			
Alimentación del sensor, con la máquina en marcha	12 a 14 V continua			
Vueltas del eje por pasada	1	1	10/09/2026	
Conteo: 50 pasadas contadas a mano	50			
Jornada: contador mecánico / sistema	Menos de 0,1 % de diferencia			
Lector óptico, tensión de salida	Menos de 24 V			
Lector óptico, el agujero abre o cierra	—			
Lector óptico, corriente	5 a 20 mA			
LCA110 cerrado, entre patas 4 y 6	23 a 35 Ω			

Medición	Esperado	Medido	Fecha	Quién
PORCENTAJE_SELECCION elegido	0, mantenida (a confirmar)			
DESPLAZAMIENTO_FILAS elegido	0 (a confirmar)			

7. Qué se cambia en config.h según lo medido

Todo está en esp32/control_trama_esp32/config.h. Después de cada cambio se vuelve a cargar el programa.

Valor	Cuándo se cambia
NIVEL2_INSTALADO	En true recién con el sensor verificado (sección 4.3). Hasta entonces, false.
RELE_..._ACTIVO_BAJO	Solo si se cambia un módulo de relé por otro de polaridad distinta (sección 2.2).
CANAL_ACTIVO_EN_ALTO	true con la conexión final (el relé en el lugar del lector), como viene.
PORCENTAJE_SELECCION	Con la regla sobre la cinta y la prueba de tejido (sección 5.5).
DESPLAZAMIENTO_FILAS	Si el dibujo sale corrido una pasada (sección 5.5).
MODO_BANCO	Solo para probar en la mesa. Siempre en false en la máquina.