Conexiones de las plaquetas

Resumen para quien arma las plaquetas · 7mo Informática B, Instituto Leonardo Murialdo · octubre de 2026

Este documento junta en un solo lugar **cómo va conectado todo**: qué lleva cada plaqueta, qué hilos pasan por cada conector, a qué pin del ESP32 va cada señal y qué se marcó para corregir del diseño en Proteus antes de soldar (16/10/2026). Las cinco plaquetas quedaron soldadas el 20/10/2026: las secciones 5 y 6 quedan como registro de esa revisión. La guía completa es «Guía de conexión y puesta en marcha» (sección 3 y 4). Si algo de acá no coincide con el firmware (config.h), manda el firmware: avisar antes de soldar.


> **Las dos reglas que no se negocian.** 1) El **GND del ESP32 nunca se une con nada del telar** (botonera, sensor, lectores): de eso se encargan los optoacopladores (PC817) y los relés (LCA110 y módulos). 2) La plaqueta de **220 V** va aparte, con borneras de tornillo (nunca dupont) y el fusible en la **fase**.

1. Las cinco plaquetas

El planteo original del gabinete son cinco plaquetas, cada una con su función, unidas por conectores de tira de pines (J1 a J4) y con borneras de tornillo hacia el telar (B1 a B3). Así cualquier parte se desconecta sin desoldar.

N.º	Plaqueta	Qué lleva
1	Fuente (220 V)	HLK-5M05 (220 V → 5 V), portafusible con fusible de **1 A lento en la fase**, bornera de entrada 220 V y bornera de salida 5 V (J1).
2	Principal	ESP32 NodeMCU-32 en tiras hembra, **470 µF** a la entrada de 5 V, **100 nF** junto al ESP32, las tres resistencias de arranque seguro y los conectores J1 a J4.
3	Relés	Módulo Songle de 2 canales (Marcha y Pausa) y módulo Tongling de 1 canal (Retroceder), 100 nF junto a cada módulo. Entra por J2.
4	Nivel 2	Canal del sensor de pasada (PC817) y 4 relés LCA110 en zócalos DIP-6. Entra por J3; sale a B2 y B3. **Se suma después**; hoy se usa el Nivel 1.
5	Sensado de la botonera	Impresa (diseño en Proteus). 3 canales iguales: puente DB157, 22 µF 50 V, 2,2 kΩ 1 W y PC817; solo el de Retroceder (GPIO 34) lleva 10 kΩ a 3,3 V. Entra por J4; sale a B1.

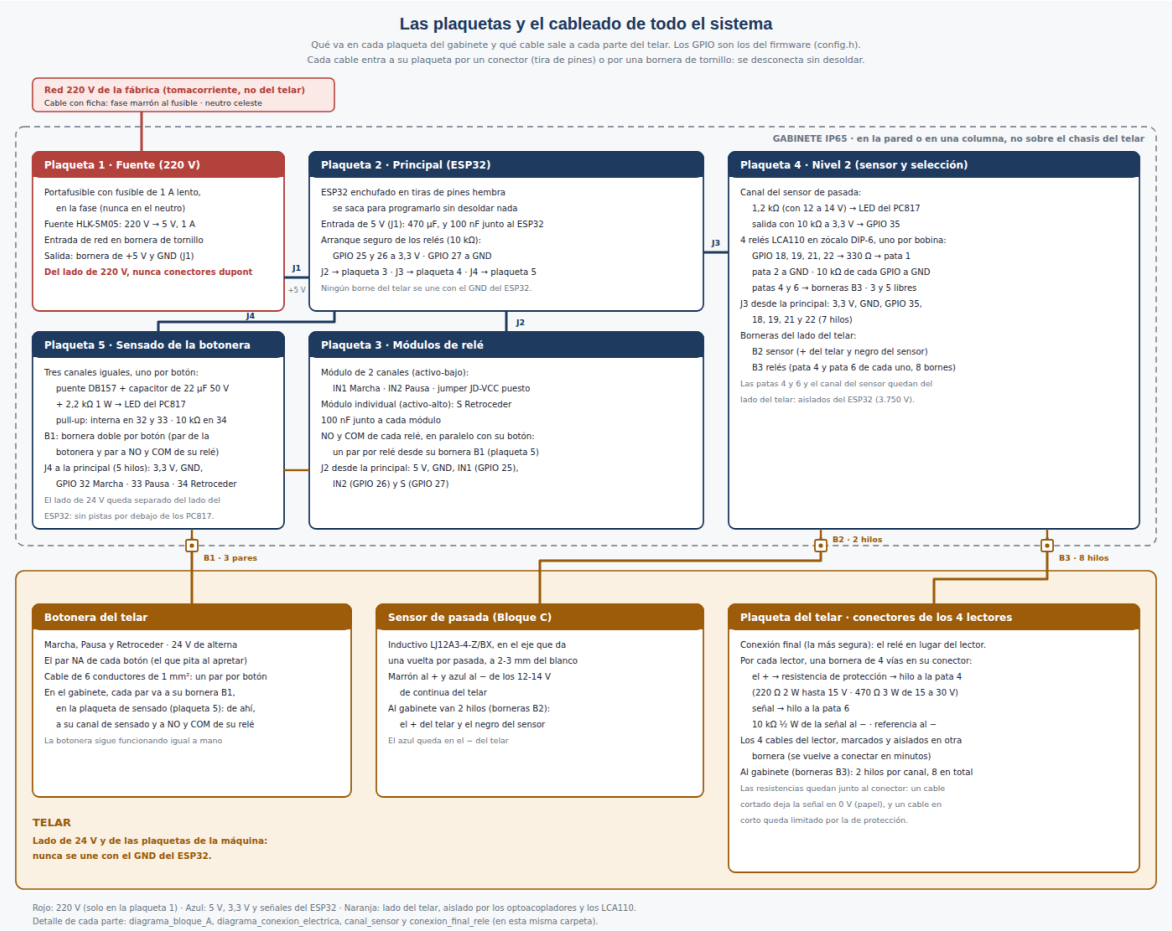Si el Nivel 2 o el sensado se arman sobre la misma placa principal, J3 o J4 no hacen falta: los mismos hilos van soldados. Lo que importa es **qué se conecta con qué**, no cuántas placas físicas haya.



Las cinco plaquetas, sus conectores y los cables que van al telar.

2. Conectores y borneras

Conector	De → a	Hilos	Tipo
Red	Tomacorriente → plaqueta 1	Fase (marrón) y neutro (celeste)	Bornera de tornillo. Nunca dupont
J1	Plaqueta 1 → 2	+5 V y GND (2 hilos)	Bornera o tira de pines
J2	Plaqueta 2 → 3	5 V, GND, IN1 (GPIO 25), IN2 (GPIO 26), S (GPIO 27) (5 hilos)	Tira de pines
J3	Plaqueta 2 → 4	3,3 V, GND, GPIO 35, 18, 19, 21 y 22 (7 hilos)	Tira de pines
J4	Plaqueta 2 → 5	3,3 V (pin 3V3 del ESP32), GND, GPIO 32, 33 y 34 (5 hilos)	Tira de pines
B1	Botonera → plaqueta 5, y de ahí a la 3	3 pares: Marcha, Pausa y Retroceder	**Doble por botón**: un par de la botonera y otro a NO/COM de su relé
B2	Sensor de pasada → plaqueta 4	«+ del telar» y «negro del sensor» (2 bornes)	Bornera de tornillo
B3	Lectores → plaqueta 4	Pata 4 y pata 6 de cada LCA110 (4 pares, 8 hilos)	Bornera de tornillo

Rotular todo antes de cerrar el gabinete: J1 a J4; B1 Marcha, Pausa y Retroceder; B2; B3 canal 1 a 4.

3. Mapa de pines del ESP32

Es el que usa el firmware (esp32/control_trama_esp32/config.h). No cambiar ningún pin sin cambiarlo también ahí.

GPIO	Función	Va a	Detalle
25	Relé Marcha	J2 → IN1	Módulo Songle, activo en bajo. 10 kΩ a 3,3 V (arranque seguro).
26	Relé Pausa	J2 → IN2	Módulo Songle, activo en bajo. 10 kΩ a 3,3 V.
27	Relé Retroceder	J2 → S	Módulo Tongling, activo en alto. **10 kΩ a GND**.
32	Sensado Marcha	J4	Pata 4 del PC817 del canal Marcha. Sin resistencia: el firmware activa la pull-up interna del ESP32.
33	Sensado Pausa	J4	Pata 4 del PC817 del canal Pausa. Sin resistencia: el firmware activa la pull-up interna del ESP32.
34	Sensado Retroceder	J4	Pata 4 del PC817 del canal Retroceder, 10 kΩ a 3,3 V (el 34 no tiene resistencia interna).
35	Sensor de pasada	J3	Pata 4 del PC817 del sensor, 10 kΩ a 3,3 V (el 35 no tiene resistencia interna).
18	Canal 1 (lector y bobina 1)	J3	LCA110 n.º 1, con 330 Ω en serie y 10 kΩ a GND.
19	Canal 2	J3	LCA110 n.º 2.
21	Canal 3	J3	LCA110 n.º 3.
22	Canal 4	J3	LCA110 n.º 4.
2	LED azul de la placa	—	Encendido = conectado a la red. No se usa en las plaquetas.

En la tira derecha del NodeMCU-32S (contando desde arriba, del lado de la antena): **IO22 = pin 3, IO21 = pin 6, IO19 = pin 8, IO18 = pin 9**. Confirmar siempre con la serigrafía de la placa que se compró.

4. Plaqueta por plaqueta, pin a pin

4.1 Plaqueta 1 · Fuente (220 V)

1. **Fase** (marrón) → portafusible con fusible de **1 A lento** → una pata AC del HLK-5M05. El fusible va siempre en la fase, nunca en el neutro.
2. **Neutro** (celeste) → la otra pata AC. Las patas AC no tienen polaridad.
3. **+Vo** y **−Vo** del módulo → bornera de salida (+5 V y GND) → J1. Estas **sí** tienen polaridad: invertirlas quema el ESP32.
4. Sin carga, medir en continua: entre **4,75 y 5,25 V**.

4.2 Plaqueta 2 · Principal (ESP32)

1. Tiras de pines **hembra** para el ESP32 (el ESP32 no se suelda: así se cambia si se quema).
2. J1: +5 V al pin **VIN** (o 5V) del ESP32 y GND al GND. Capacitor electrolítico de **470 µF** (16 V o más) entre +5 V y GND, pata larga al +5 V.
3. Capacitor de **100 nF** entre 3,3 V y GND, lo más cerca posible del ESP32.
4. Arranque seguro (que ningún relé se dispare al encender): **10 kΩ de GPIO 25 a 3,3 V**, **10 kΩ de GPIO 26 a 3,3 V** y **10 kΩ de GPIO 27 a GND**.
5. J2, J3 y J4 según la tabla de la sección 2. Los 3,3 V de J3 y J4 salen del pin **3V3** del ESP32.
6. Sin alimentar, en continuidad: entre +5 V y GND no tiene que pitar (un pitido corto es el capacitor que se carga).

4.3 Plaqueta 3 · Relés

Módulo	Pin	Conexión
Songle 2 canales	VCC	5 V de J2
	GND	GND de J2
	IN1	GPIO 25 (Marcha)
	IN2	GPIO 26 (Pausa)
	JD-VCC	**Jumper puesto**
Tongling 1 canal	VCC (+)	5 V de J2
	GND (−)	GND de J2
	S	GPIO 27 (Retroceder)
Cada relé	NO y COM	Al segundo par de **su** bornera B1 en la plaqueta de sensado (en paralelo con el botón del telar). NC no se usa.

Un capacitor de **100 nF** entre VCC y GND junto a cada módulo. Los módulos se fijan con separadores de 6 mm y tornillos M3. El orden de los pines del módulo (VCC, GND, IN) cambia según el fabricante: **copiarlo de la serigrafía del módulo comprado**, no de la librería de Proteus.

4.4 Plaqueta 5 · Sensado de la botonera

Tres canales iguales (Marcha → GPIO 32, Pausa → GPIO 33, Retroceder → GPIO 34). Por canal:

Desde	Hacia
B1 del botón (los dos bornes)	Patas ~ (alterna) del puente **DB157**
+ del puente	Capacitor **22 µF 50 V** (pata larga) y resistencia **2,2 kΩ 1 W**
− del puente	Pata − del capacitor y **pata 2** del PC817
Otra punta de la 2,2 kΩ	**Pata 1** del PC817 (ánodo)
Pata 3 del PC817 (emisor)	GND de J4
Pata 4 del PC817 (colector)	GPIO de J4 (32, 33 o 34). Solo el 34 lleva **10 kΩ a 3,3 V**: el 32 y el 33 usan la pull-up interna del ESP32

- **B1 doble por botón**: un par de bornes para el cable que viene de la botonera y otro par para el cable que va a NO/COM de su relé. Los dos pares se unen en la plaqueta a las patas ~ del puente.
- Lado telar (B1, puentes, capacitores, 2,2 kΩ, patas 1 y 2 de los PC817) de un lado; lado ESP32 (patas 3 y 4, la 10 kΩ del GPIO 34, J4) del otro. **Ninguna pista pasa por debajo de los PC817.**
- En la plaqueta impresa no sale serigrafía: marcar a mano el + de cada capacitor y la pata 1 de cada PC817 y de cada puente.
- Control: en continuidad, ningún borne de B1 pita contra ningún pin de J4.

4.5 Plaqueta 4 · Nivel 2 (se arma después)

Canal del sensor de pasada (PC817):

Desde	Hacia
B2 «+ del telar»	**1,2 kΩ → pata 1** del PC817 (con 24 V en el telar: 2,2 kΩ ½ W)
B2 «negro del sensor»	**Pata 2** del PC817
Pata 3	GND del ESP32
Pata 4	**GPIO 35** y **10 kΩ a 3,3 V**

El sensor se alimenta del telar: marrón al + del telar, azul al − del telar. Al gabinete llegan solo el + y el negro. **No hace falta bornera de alimentación externa ni un «0 V del sensor» en la plaqueta**: el azul nunca entra al gabinete.

Los 4 relés LCA110 (en zócalo DIP-6, muesca del lado de la pata 1). Por canal:

Pata del LCA110	Conexión
1 (ánodo del LED)	GPIO del canal → **330 Ω** → pata 1. Además **10 kΩ del GPIO a GND**, pegada al pin.
2 (cátodo)	GND del ESP32
3 y 5	Libres
4 y 6	Al par de **B3** de ese canal (canal 1 a 4)


Canales: **1 = GPIO 18, 2 = GPIO 19, 3 = GPIO 21, 4 = GPIO 22** (canal 1 = lector y bobina 1, y así). Control: en continuidad, ningún borne de B2 ni de B3 pita contra el GND del ESP32.

4.6 Lo que va del lado del telar (no en la plaqueta)

En la bornera de 4 vías del conector de cada lector, con los 4 cables originales del lector desconectados, marcados y aislados:

- El **+** del conector → **resistencia de protección** → hilo a la **pata 4** del LCA110. **220 Ω 2 W** si la alimentación es de hasta 15 V; **470 Ω 3 W** de 15 a 30 V. En el C 201 va la de 470 Ω 3 W (medido el 17/10/2026).
- La **señal** → hilo a la **pata 6**.
- **10 kΩ ½ W** de la señal al − del lector.

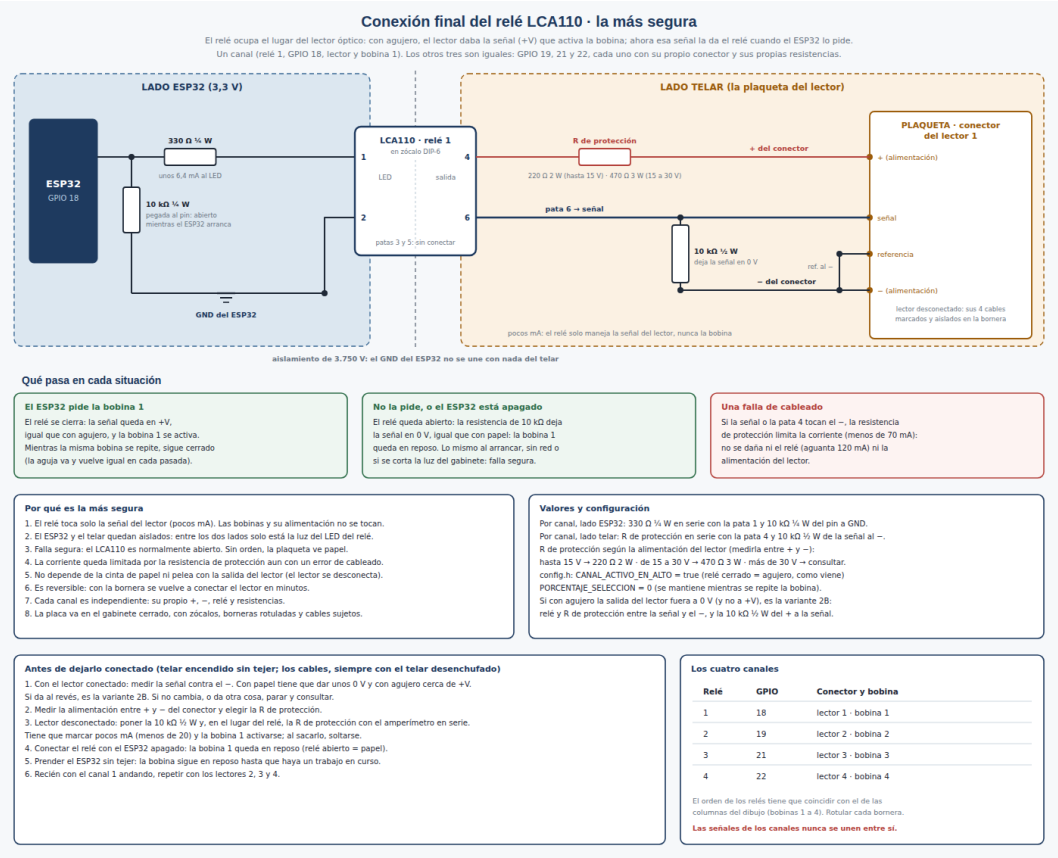El LCA110 es **normalmente abierto**: con el ESP32 apagado o desconectado, la placa del telar ve «papel», que es lo seguro. Por eso en el firmware CANAL_ACTIVO_EN_ALTO = true.



La conexión final de un canal: el LCA110 en lugar del lector.

5. Qué corregir del diseño actual (Proteus / ARES)

Revisando el diseño en curso (3 placas: sensado, «cerebro» con el ESP32 y fuente de 220 V), esto no coincide con lo documentado ni con el firmware:

#	Qué	Está así	Tiene que ser
1	GPIO de los LCA110	GPIO 16, 17, 18 y 19	**GPIO 18, 19, 21 y 22** (tira derecha: pines 9, 8, 6 y 3). Con eso alcanza la tira de 9 pines (J6).
2	Capacitores del sensado	47 µF	**22 µF 50 V** (la botonera rectificada llega a unos 34 V de pico).
3	Alimentación del sensor	Bornera de alimentación externa y SENS_0V	**B2 con 2 bornes** («+ del telar» y «negro del sensor»). El sensor se alimenta del telar.
4	Relés de selección	Pendiente / 4N25 en el esquema	Ya está decidido: **LCA110** (normalmente abierto, falla segura). El 4N25 sirve solo como huella DIP-6 en Proteus; comprar **zócalos DIP-6**.
5	Bornera B1	Un par por botón	**Doble por botón** (un segundo TBLOCK-I2 en paralelo): botonera + NO/COM de su relé.
6	Capacitor de 5 V	220 µF	**470 µF** (16 V o más) a la entrada de 5 V.

6. Lo que quedaba por decidir antes de soldar

- **Orden de los pines de J4.** El diseño usa 1 = GPIO 32, 2 = GPIO 33, 3 = GPIO 34, 4 = 3,3 V, 5 = GND; la guía lo lista como 3,3 V, GND, 32, 33, 34. Cualquiera sirve **si los dos lados (principal y sensado) usan el mismo**: se deja el del diseño y se corrige la documentación.
- **3 placas o 5.** Juntar relés y Nivel 2 en la placa «cerebro» está bien: J2 y J3 pasan a ser pistas, con las mismas conexiones. La de 220 V va siempre aparte.
- **Perforada o impresa (PCB).** La documentación dice 4 perforadas + el sensado impreso; si se hace todo en PCB, mejor, manteniendo la separación de los dos lados en el sensado y en el Nivel 2.
- **Fuente de 5 V externa en lugar del HLK-5M05.** Es decisión del grupo; si se cambia, J1 queda igual (+5 V y GND) y el fusible pasa a la entrada de esa fuente.
- **Pines de los módulos de relé.** Copiar el orden real de la serigrafía del módulo comprado.

7. Controles antes de alimentar por primera vez

1. Fuente sola, sin carga: **4,75 a 5,25 V** en la salida.
2. Principal sin ESP32, alimentada: **5 V** entre VIN y GND de la tira. Con el ESP32: **3,3 V** en el pin 3V3.
3. Continuidad, todo desenchufado: +5 V contra GND no pita; B1 contra J4 no pita; B2 y B3 contra el GND del ESP32 no pitan.
4. Polaridad marcada: + de cada electrolítico, pata 1 de cada PC817, LCA110 y puente.
5. Encender: **ningún relé se dispara solo**. Si alguno se dispara, revisar las 10 kΩ de arranque seguro (GPIO 25, 26 y 27).
6. Desde la web: Iniciar hace clic en el relé de Marcha, Pausar en el de Pausa y Retroceder en el de Retroceder (un pulso, no queda pegado).

Cuando las plaquetas estén terminadas, sacarles fotos de los dos lados (componentes y soldaduras) para revisar las conexiones antes de llevarlas al telar.